

# ASSIGNMENT

PASUNUTI BHAVANA

24-05-2019

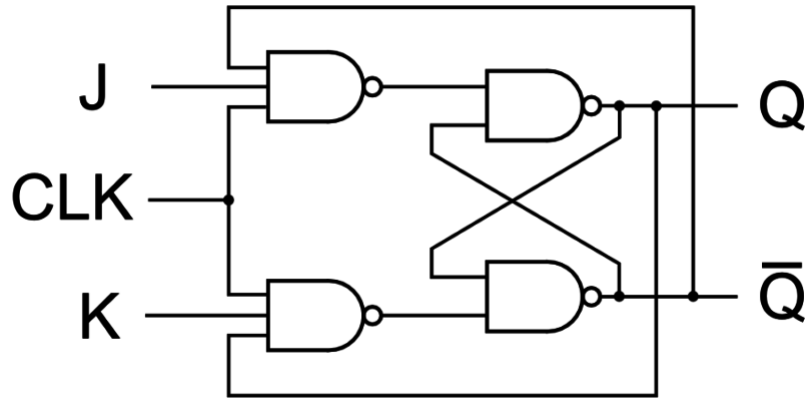


Figure 1: JK flipflop circuit

## 1 QUESTION

### 1.1 DESIGN A 4 BIT UP COUNTER WITH JK FLIPFLOP AND DISPLAY THE OUTPUT ON SSD USING 7447 IC

#### LOGIC FUNCTION

```
int jklogic(int J,int K)
{
    int Q=0,NQ=1,CLK=1,s,r;
    s=!(J&&CLK&&NQ);
    r=!(K&&CLK&&Q);
    Q=!(s&&NQ);
    NQ=!(r&&Q);
    return Q;
}
```

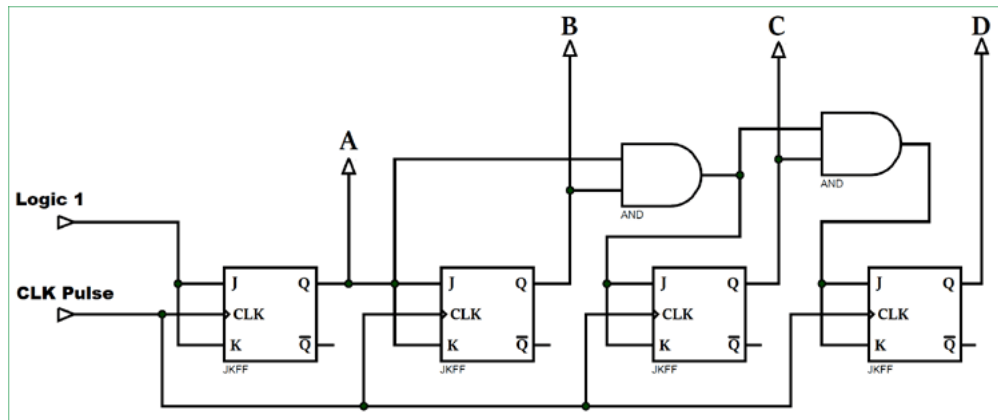


Figure 2: Counter Circuit

### PROGRAM

```
#include "Arduino.h"
#include "jklogic.h"
int A,B,C,D,E,F,G,H;
void setup()
{
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
  A=0;
  B=0;
  C=0;
  D=0;
  for( int i=1;i<=10;i++)
  {
    E=jklogic(A,!A);
    F=jklogic(B,!B);
    G=jklogic(C,!C);
    H=jklogic(D,!D);
    Serial.println(H);
    digitalWrite(5,H);
    digitalWrite(6,G);
    digitalWrite(7,F);
```

```
digitalWrite(8,E);  
delay(1000);  
if(i%8==0)  
A=!A;  
  
if(i%4==0)  
B=!B;  
  
if(i%2==0)  
C=!C;  
  
D=!D;  
}  
}
```

## 1.2 DESIGN A 4 BIT DOWN COUNTER WITH JK FLIPFLOP AND DISPLAY THE OUTPUT ON SSD USING 7447 IC

### PROGRAM

```
#include "Arduino.h"
#include "jklogic.h"
int A,B,C,D,E,F,G,H;
void setup()
{
    pinMode(5,OUTPUT);
    pinMode(6,OUTPUT);
    pinMode(7,OUTPUT);
    pinMode(8,OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
    A=1;
    B=1;
    C=1;
    D=1;
    for( int i=1;i<=16;i++)
    {
        if (i>6)
        {
            E=jklogic(A,!A);
            F=jklogic(B,!B);
            G=jklogic(C,!C);
            H=jklogic(D,!D);
            Serial.println(H);
            digitalWrite(5,H);
            digitalWrite(6,G);
            digitalWrite(7,F);
            digitalWrite(8,E);
            delay(1000);
        }
        if (i%8==0)
            A=!A;

        if (i%4==0)
            B=!B;

        if (i%2==0)
            C=!C;
```

```
D=!D;  
}  
}
```